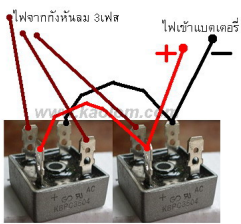


อ่านว่า 35แอมป์ 400 โวลต์

เรื่องการต่อบริดไปใช้งานมีหลายท่านได้ขอให้อธิบายรูปให้ดู เห็นเป็นรูปวงจรแล้วไม่เข้าใจ ในภาพลักษณะนี้เป็นการต่อแบบ สามเฟส AC ต้องใช้บริดถึงสองตัวเพื่อแปลงเป็นไฟ DC ไปเข้าแบตเตอรี่ แต่ถ้าเป็นไฟสองเฟสใช้บริดตัวเดียวก็พอครับ เพิ่มเติมได้ที่ห้อง "[วงจรควบคุมกระแสไฟฟ้กึ่งหันลม](#)"



อ่านว่า 35แอมป์ 400 โวลต์